

Spojování rezistorů

Elektrotechnická zařízení se většinu skládají z velkého počtu zdrojů, [rezistorů](#), [kondenzátorů](#) a dalších součástek, které jsou spojeny do složitějších obvodů, tzv. [elektrických sítí](#).

Základem i pro řešení složitějších elektrických sítí je znalost základních elektrických obvodů:

1. [sériové spojení rezistorů](#)
2. [paralelní spojení rezistorů](#)

© **Encyklopedie Fyziky** (<http://fyzika.jreichl.com>); **Jaroslav Reichl, Martin Všeticka**

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.