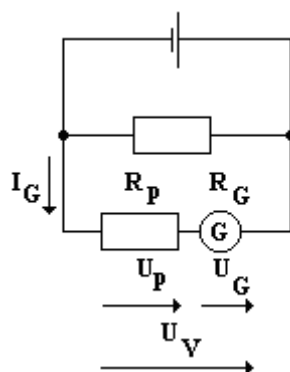


Voltmetr

Voltmetr zapojujeme paralelně ke spotřebiči, na němž měříme napětí. Abychom mohli zanedbat proud, který jím prochází, musí být vnitřní odpor voltmetru co největší. Chceme-li z galvanometru udělat voltmetr, je nutno zařídit, aby na samotném galvanometru bylo nejvýše jeho maximální napětí $U_{G_{max}}$. To znamená zapojit s galvanometrem do série **předřadný rezistor** o odporu R_p (obr. 62). Potom galvanometrem i tímto předřadným rezistorem prochází stejný proud I_G . Má-li být napěťový rozsah voltmetru $U_{V_{max}}$ musí platit: $U_{V_{max}} = U_p + U_{G_{max}} = R_p I_G + R_G I_G = R_p \frac{U_{G_{max}}}{R_G} + U_{G_{max}}$.

A odtud $R_p = \left(\frac{U_{V_{max}}}{U_{G_{max}}} - 1 \right) R_G$.



Obr. 62

Analogicky se postupuje při zvětšování rozsahu již existujícího voltmetru.

© Encyklopedie Fyziky (<http://fyzika.jreichl.com>); Jaroslav Reichl, Martin Všeticka

Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.