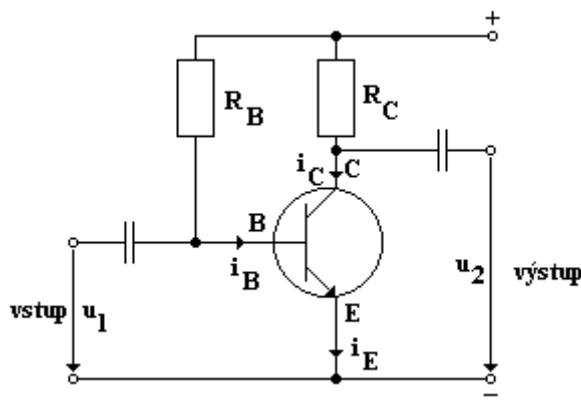


Zesilovač

[Tranzistor](#) slouží především k zesilování proudu a napětí. Toho se využívá v tranzistorovém zesilovači, jehož schéma je na obr. 246. Uvedené schéma popisuje zapojení tranzistoru se společným [emitem](#), které se v praxi používá nejčastěji.

Na vstup zesilovače je přivedeno [střídavé napětí](#) $u_1 \equiv u_{BE}$, které vyvolá v obvodu [báze](#) změny proudu. S [kolektorem](#) tranzistoru je spojen [výstup](#) zesilovače. Měřením se lze přesvědčit, že amplituda výstupního napětí je mnohem větší než amplituda napětí vstupního - nastalo tedy zesílení napětí. Vstup a výstup zesilovače je od dalších obvodů oddělen [kondenzátory](#), které mají malou impedanci pro zesilované střídavé napětí, ale pro stejnosměrný proud je obvod kondenzátorem přerušen. Vstup a výstup je tak pomocí kondenzátorů oddělen od zdroje stejnosměrného napětí.




Obr. 246

Pro správnou funkci zesilovače je nutné zvolit vhodné pracovní podmínky činnosti tranzistoru. Ty jsou určeny klidovým proudem I_{B0} procházejícím bází tranzistoru při $u_1 = 0$. Hodnotu proudu I_{B0} určuje odpor [rezistoru](#) R_B , který je spojen s kladným pólem napájecího zdroje.

Kolektor C tranzistoru je připojen ke zdroji přes pracovní rezistor R_C . Samotný tranzistor můžeme považovat za obvodový prvek, jehož odpor se mění podle proudu báze. Rezistor R_C a tranzistor tak tvoří dvojici obvodových prvků spojených sériově. Jestliže se proud bází zvětší, zmenší se odpor tranzistoru a na jeho kolektoru je menší napětí. Při zesilování střídavého napětí se proud báze mění periodicky kolem hodnoty I_{B0} (viz obr. 247). Těmito změnám odpovídají periodické změny výstupního napětí. Jestliže se vstupní napětí zvětšuje, výstupní napětí se zmenšuje a naopak. Vstupní a výstupní napětí mají [opačnou fázi](#) (viz obr. 248). Výstupní napětí $u_2 \equiv u_{CE}$ lze charakterizovat rovnicí $u_2 = f(i_B)$.


Výstupní napětí tedy závisí na okamžité hodnotě proudu procházejícím bází.

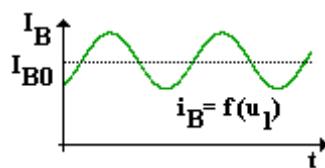



Obr. 247

Tranzistorem je možné zesilovat i stejnosměrná napětí. Příslušné grafy jsou zobrazeny na obr. 249.

Zesilovač byl popsán na jednom zesilovacím stupni. V praxi jsou ale většinou zesilovací stupně spojovány do složitých soustav, jimiž se dosahuje značného zesílení vstupních signálů popř. se zvětšuje jejich [výkon](#) tak, aby bylo možné uvést do chodu další zařízení ([reproduktoře](#) elektroakustické aparatury, ...).

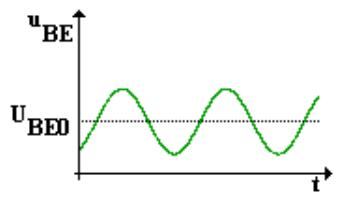

Obr. 248

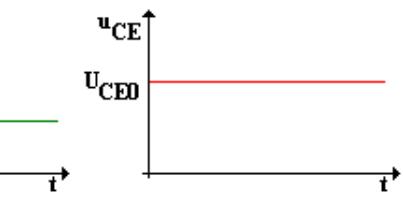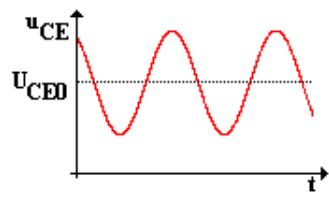

Obr. 249

© Encyklopédie Fyziky (<http://fyzika.jreichl.com>); Jaroslav Reichl, Martin Všetička
Licence <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/> zakazuje úpravy a komerční distribuci.